

编者按 随着电子技术的发展，数字电路的应用日益广泛。本刊应读者要求，从本期起，在《学习与思考》栏里陆续介绍数字电路的基本知识和应用实例，并在每篇文章后附有思考题，供读者学习与思

一、什么是数字电路

在近代电子设备中，通常将电路分为模拟电路和数字电路两类。前者涉及的是模拟信号，即连续变化的物理量，例如正弦波电压；后者涉及的是数字信号，即断续变化的物理量，它在时间上及数值上都是不连续的。例如三极管从截止到饱和反复转换的过程中，会产生一连串脉冲，这就是数字信号。一般将用来传输、控制或变换数字信号的电子电路称为数字电路。

数字电路通常只有两种工作状态，输出高电位或低电位（这里的电位也可以称为“电平”），一般

情况下，对于正逻辑来说，高电平用“1”表示，低电平用“0”表示，而不再说电位的具体数值。数字电路可以用分立元件或集成电路组成。本文以分立元件的门电路引出概念，后续内容均以集成电路为主介绍其应用及实例。

二、二极管“与”门电路

“门电路”的概念是由日常生活中的“门”演变而来的。“门”有“开”和“关”两种可能性，而且是在一定条件下实现的。“门电路”是具有多个输入端和一个输出端的逻辑电路，它按一定条件控制信号的通过（见图1）。最基本的门电路有三种：“与”门、“或”门和“非”门。

“与”字是“和”的意思，例如植物的生长条件要有光“和”水“和”肥等，缺一不可，它们是“与”的关系。又如图2(a)电路， K_1 是电源总开关， K_2 是房间里的分开关，共同控制一个电灯，只有 K_1 、 K_2 都合上时，灯才会亮，否则不亮，这就是“与”的逻辑关系。这种因果关系可以归纳为：“只有当决定一件事情的各种条件全都满足之后，这件事情才能发生。”

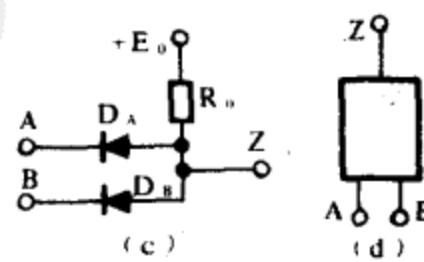
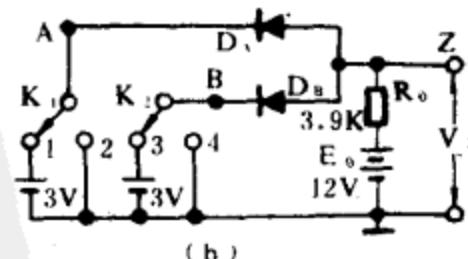
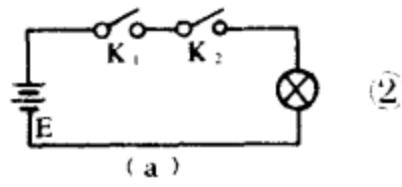


图2(b)是用二极管组成的“与”门电路，它可能有四种工作情况（忽略二极管的导通压降）：

① K_1 置2位， $V_A = 0V$ ； K_2 置4位， $V_B = 0V$ —— D_A 、 D_B 均导通， $V_Z = 0V$ ；

② K_1 置1位， $V_A = 3V$ ； K_2 置4位， $V_B = 0V$ —— D_B 优先导通，使 $V_Z = 0V$ ；这时 D_A 承受反向电压而截止，它把 V_A 高电平(3V)与输出端隔离开来。

③ K_1 置2位， $V_A = 0V$ ； K_2 置3位， $V_B = 3V$ —— $V_Z = 0V$ ；

④ K_1 置1位， $V_A = 3V$ ； K_2 置3位， $V_B = 3V$ —— $V_Z = 3V$ 。

这四种情况列成表1。若以“1”表示高电平，“0”表示低电平，则可列成表2。一般将这种

表1

输入		输出
V_A	V_B	V_Z
0V	0V	0V
3V	0V	0V
0V	3V	0V
3V	3V	3V

表2

A	B	Z
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1


用“1”和“0”表示各种可能发生的逻辑关系的表格称为“真值表”。

由上述可见，只有全部的输入端都是高电平时，输出端才是高电平；只要其中一个低电平，输出端就是低电平。这就是与门电路的特点。由表2明显看出，只有 $A = “1”$ ， $B = “1”$ 时才有 $Z = “1”$ ，否则 Z 为“0”。这个关系也可以用逻辑式 $Z = A \cdot B$ （读作“A与B”）来表示。它说明当 $A = “1”$ 时， Z 的状态就由 B 决定，因此我们可以用 A 作控制端， B 连接信号输入端。当 $A = “1”$ 时，门打开，信号 B 被传输；而当 $A = “0”$ 时， Z 总是“0”， B 的信号进不去，表示门封锁。图2(c)是(b)图的简化形式，图中“地”端没有标出，电源 E_0 及各输入端分别用一个端子表示。图2(d)是与门电路的逻辑符号。




三、二极管“或”门电路

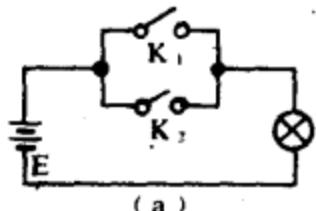“或”就是“或者”的意思，例如人吃的食品，“或”吃米饭，“或”吃面包，有其中一种或两种全有都能解决吃的问题。对于电路，见图3(a)，用并联的两个开关K₁、



(3)

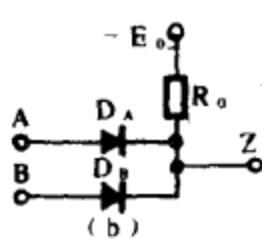

(b)
A
B
Z
D₁
D₂

(c)

K₂来控制一个灯，只要有一个开关合上，灯就可以亮，即合上K₁或K₂或同时合上K₁、K₂，灯都亮，这就是“或”的逻辑关系。这种因果关系可以归纳为：“在决定一件事情的各种条件中，只要有一个条件或几个条件具备，这件事情就会发生。”

图3(b)是用二极管组成的或门电路的简化形式，它也有四种工作情况。其真值表如表3所列。从表中可知，只要有一个输入端是高电平时，输出端就是高电平，即或门电路的规律。这

表3


A	B	Z
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Z = A + B (读作“**A或B**”)。图3(c)是或门电路的逻辑符号。


四、三极管的开关特性

本刊1981年11期讲过三极管的特性曲线，它有三个工作区：截止区、放大区及饱和区，见图4(b)。设图4(a)中T为硅管，令开关K置1位使输入电压V_i= -3V，经R₁后，V_B<0.5V(0.5V是死区电压)时，I_B=0，I_C≈0，三极管处于

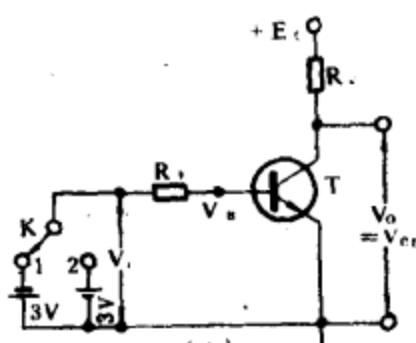截止状态。因 I_C≈0，I_CR_C≈0V，所以 V_{CE}≈E_C，即输出电压 V_O=V_{CE}≈E_C，为高电平；当K置2位时，V_i=+3V，经R₁使V_B>0.7V，三极管处于饱和状态，V_{CE}=V_{CES}(饱




(a)

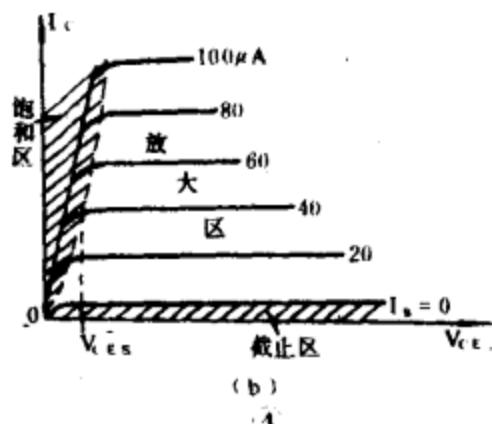


和管压降约0.3V)，这时V_O=V_{CES}≈0.3V，为低电平。

可见，当三极管工作在截止区时，相当于管子C-E间断开；而工作在饱和区时，相当于管子C-E间短路。这种特性称之为开关特性。

五、三极管“非”门电路

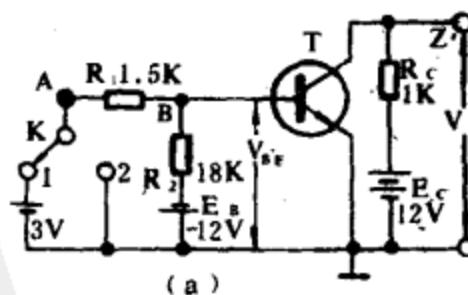

(a)

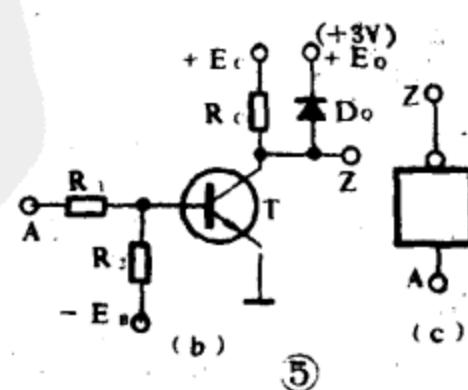

(b)

(5)

(c)

“非”字有否定的意思，例如在选举班长时，有人提名某同志为候选人，而你表示反对，这就是“非”的意思。对于电路，见图5(a)，当K置1位时，V_A=3V，在R₁、R₂、R_C及电源E_C、E_B电压数值配合适当，管子T饱和导通，V_Z≈0.3V；当K置2位时，V_A=0V，管子T截止，V_Z≈E_C。所以若输入端是高电平时，则输出端是低电平，若输入端是低电平时，则输出端是高电平。这就是非门电路的规律。真值表见表4。逻辑式为 Z = \bar{A} (读作“**A反**”或“**A非**”)。

图5(a)中的电阻R₂及负电源E_B用以保证三极管可靠截止。当输入电压

$$V_A=0V \text{ 时, 管子 } V_{BE}=\frac{1.5K}{1.5K+18K}$$

$\times (-12V) = -0.92V$ ，因此在较小的干扰信号作用下，不会使三极管误导通。而当V_A=3V时，则V_{BE}≥0.7V，三极管充分饱和，不易受外界影响。


图5(b)是(a)的简化形式。图中D₁是箝位二极管(多用锗管)，当输出电压V_Z是高电平时，D₁导通，使V_Z不超过3.3V，以便与后面的电路相配合。图5(c)是“非”门电路的逻辑符号。

六、“与非”门电路

电路如图6(a)所示，它是由图2(c)与门电路和图5(b)非门电路组合而成的。当A=“1”、B=“1”时，与门输出Z₁=“1”，非门输出端Z=“0”，而其它情况时，Z₁均为0，Z均为“1”。真值表见表5。

表5

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

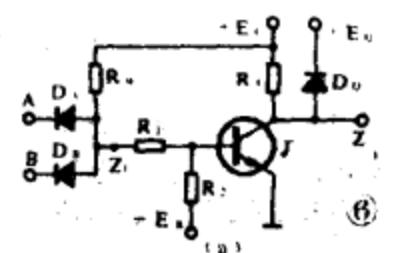

(a)



(b)

(6)

电子信箱

1. 江苏南通陈运源、黑龙江徐清问 自装一台凯歌4D8型电视机，图象和伴音都不错，就是图象边缘常会扭曲成锯齿状，如图所示。当电视信号较弱时，扭曲更厉害。查机内高压部位均无打火现象，不知何故，怎么解决？



答 造成这个故障的主要原因是行频的引入范围太宽。因为行自动频率控制电路（AFC电路）的抗干扰性能与行频引入范围关系很大，当引入范围太宽时，将导致AFC电路的抗干扰性能变劣，即行频很容易受到各种干扰脉冲的影响而变化，从而使行同步大范围地不太稳定，产生上述边缘锯齿状扭曲。当接收较弱的电视信号时，由于干扰脉冲的影响更突出，因此扭曲就更明显多见。在4D8型电路中，如果减小行振荡级中的振荡线圈Q₂₀的匝数比、C₈₂的容量和R₉₆的阻值，或者增大振荡管BG₂₅的β值、C₈₁的容量和R₉₄的阻值等均可使行引入范围变窄。因此，当出现这种故障时，首先应检查BG₂₅的β值，如小于50，应考虑调换。如BG₂₅正常，

Q₂₀、C₈₁、C₈₂也无问题时，则可用调小R₉₆或增大R₉₄的阻值来消除故障。但行引入范围也不能太窄，否则行易失步，一般R₉₆可减小到1~5K，R₉₄增大到4.7~7.5K。

(元 源)

2. 福州朱兆华等问 按飞跃12D1型电路图自装一台电视机，每次开机半到一小时后场幅就渐渐收缩。2个多小时后，屏幕上往往要缺少15~20毫米宽的光栅，且图象下部有压缩现象。经调换场输出、场振荡管等均无效，不知如何解决？

答 这种故障是由于场振荡级中的锯齿波形成电容3C₄的温度特性不良引起的。一般爱好者在装电视机时，大容量电容多用CD10、CD11型电解电容。由于这种电容的容量随工作温度的上升而增大较快，因此如3C₄也用了CD型电容，则随着开机时间的增长，机内温度逐渐升高，3C₄的容量也跟着增大，它两端的锯齿电压幅度就下降，从而场幅随之减小，温度愈高，场幅愈小。通过计算和实测表明，一般CD10、11型10μ电容，当温度从20℃±5%升到55℃时，容量增加40%左右、场幅减小8~10%。另外，当温度升高时，CD型电容的损耗增大也较可观。损耗大，相当于减少了3R₅、3C₄锯齿波形成电路的初始充电电流，从而使场线性变

劣，光栅下部压缩。因此，一般3C₄要用温度特性良好、损耗较小的CA或CN型固体钽或铌电容。如一时没有，可把3C₄移装到温度不易升高的通风处。

(元 源)

3. 广西南宁莫云问 我有一部三洋M2429N型收录机，想给机械注油，但旋下底板螺丝后，还被按键开关等挡住，拉不出机芯，不知怎样才能拆开。另外该机只有耳机插孔，用来外接喇叭时声音很小，当将耳机孔的地线与话筒孔的地线连接起来时，喇叭声音就大了，这样接可以吗？

答 要拆收录机的机芯时，必须把固定机芯的螺丝旋开，并把旋钮拔掉。三洋牌录音机内，凡是红色的螺丝都是用来固定机芯的。有些红色螺丝是隐藏在线路板下面的，可通过线路板的圆孔放入十字改锥，还有些红色螺丝隐藏在塑料架的深孔中，要仔细观察才能找到。只有把全部红色螺丝旋开，才能拆开机芯。注油时，要慎之又慎。盒式机的机械部件多数不必加油，油多了反而会出其它故障。必要时只能用牙签将机油点入。

外接耳机的地线与收录机输出信号的地线间串有一个120~220欧姆的电阻，该电阻起衰减作用。如果耳机孔的地线与话筒孔的地线相连，就把该电阻短路了，所以外接喇叭从耳机孔上得到的信号不经衰减，声音就大。这样做是允许的，只是喇叭阻抗应在4~8欧姆范围内。

(高 辉)

读者服务窗

① 浙江省绍兴人民路35号绍兴电子管厂，愿为读者办理本期19页介绍的三种指示管的邮购业务。2E1调谐指示管，每只3.00元，DE1音量电平和调谐指示管，每只3.00元，YB1音量电平指示管，每只4.50元。邮购一至三只，另加邮费0.50元。

② 河南省安阳市东工路北段电修部为读者办理无感改锥

(又称无感起子或螺丝刀)邮购业务。这种改锥采用奥氏体不锈钢(1Cr18Ni9Ti)刀杆和模压塑料柄，具体规格见下表。每套包括2英寸(50×3)和3英寸(75×3)各一支，售价(包括邮资包装费)0.90元。欲购者请将款汇至河南省安阳市东工路北段电修部。

规 格	材 料	杆 长	柄 长
2 英 寸	奥氏体不锈钢	50 mm	50 mm
3 英 寸	1Cr18Ni9Ti	75 mm	50 mm