



《开关电源课程设计》

- 指导教师: 熊春宇
 - 姓名 : 李丽丽
 - 学号 : 200701071235
 - 电话 : 136664664296



LED 照明驱动开关电源设计

(李丽丽,大庆师范学院物电学院 07级电子信息工程专业) 摘要:LED 照明驱动设计了恒流输出、空载保护、隔离输出及 EMC 等功能.系应用于 LED 照明驱动的开关电源电路。采用 PWM 自动调节实现恒流输出,稳压管过压锁定实现空载保护, 电磁隔离和光隔离实现隔离输出。经过多次的运行与检测,实践证明该电路恒流输出稳定, 发热量低。本设计体积小, 微调反馈电路可设置作为为 LED 驱动常用的 350mA 或 700mA 恒流 输出。可广泛适用于生活照明,商用照明。

关键词: LED 驱动电源: 发热低恒流: 隔离低成本

Abstract: LED lighting design drive the constant-current output, the output and protection, isolation no-load EMC etc. Function. Is applied to the switch power LED lighting driving circuit. Using PWM automatic adjustment output voltage, the constant-current over-voltage protection tube, electromagnetic no-load realize locking and isolation realize isolation output isolation. After many operation and test, the practice has proved that the constant-current circuits, low heat stable output. This design, small size, fine-tuning feedback circuit can be set as the common 350mA LED drive or 700mA constant-current output. Life can be widely used in commercial lighting, lighting.

Key words: Leds driving power; Fever is low; Constant flow; Isolation; Low cost

0 概述

0.1 选题的目的与意义:

全球能源紧张,提高电器的效率是行之有效的方法。照明用电占据全球21%的总用电 量,如果能提高照明用的的效率,可以有效缓解能源紧张。如何提高照明系统的能源利用率, 延长照明系统的寿命,并且是绿色无污染的?取代白炽灯,荧光灯,节能灯的第四代照明灯 具是什么?业界给出的答案就是 LED 灯照明。LED 照明每 W 流明数可达到 120lm。远高于 白炽灯和日光灯,此外 LED 灯珠寿命可长达十万小时,并且绿色无污染。LED 照明具备的 这些优点决定了其应用前景是非常广阔的。LED 照明应用上的限制在于 LED 有固定的正向 压降,电流也有上限(工作电流是影响 LED 寿命的主要因素)。大功率白光 LED 上的正向 压降一般为 3-4V,不能直接使用市电驱动。因此一个和 LED 灯珠匹配的高效,环保,长寿 命的电源是必须的,这正是这次选题的意义与目的所在。

0.2 研究现状

开关电源的技术已经非常成熟,由于 LED 驱动的降压技术大部分采用开关电源。因此 即使是 LED 驱动电源真正进入研究的时间不算长,却无碍其技术的成熟。LED 驱动要求的 技术特点是:寿命长,体积小(特别商用照明和家用照明,最好可以内嵌到灯头)。

众所周知,绝大部分开关电源都需要一个输出滤波的电解电容,即使高品质的电解电容, 工作在 100 摄氏度左右,寿命也只有 1Wh 左右。毫无疑问,电解电容正是 LED 灯整体寿命 的瓶颈。而内嵌式驱动板上的电解电容,由于 LED 的发热以及驱动板本身的发热,长期在

高温工作,更使电解电容寿命减短。目前已经有集成电路,无需输出电解电容,仅需几个外围就能直接驱动 LED 发光。这使得 LED 照明的长寿命的特点确实得到保障。

另外一点,限制 LED 灯 寿命是工作时的温度,目前台湾某技术机构解决方法为,使 LED 灯珠像一个灯一样可拔插,使 LED 灯成为可维护产品。

除了技术上的创新外,还有组合上的创新,例如加入调光技术(模拟调光,数字调光, Triac 调光);用三色 LED 组成色光可调制系统;采用频率抖动技术减少 EMI;加入功率因 数校正电路等

1系统组成及设计思路

1.1 系统性能指标:

1、主输出最大输出功率为14W,辅助输出为0.5W,总输出小于15W;

2、输出电流为恒定 350mA;

3、最大输出电压为 40V;

4、满负荷下转换效率大于85%;

5、负载为 350mA 时最大纹波为 5mV;

6、因为没有添加功率因数模块,因此 PF 值最低仅为 0.45 左右;

7、最少可以接一个 1W 的高亮度 LED,最多可以驱动 12 个 1W 的高亮度 LED (全功率输出时 TNY280 应添加散热片)。

1.2 系统组成及设计思路:

1 设计思路:

考虑到家庭常用的是 5×1W,或 6×1W,商用照明常用的是 1×1W 到 12×1W,本设计 采用恒流输出,输出电压随负载大小自动调节的适用广泛的设计。


考虑到国内采用 50HZ、220V 的供电系统,而美国、欧洲、日本居民用电从 110V-240V 不等,再考虑到网压 10%的波动,系统把输入放宽到从 85V-265V。

本着设计一款符合社会要求的真正节能、节钱、长寿的 LED 驱动电源的思想。在能效转换和产品成本上作出折中的选择,转换效率要求在 75%以上;元件选择尽可能采用了常见型号,满足要求的情况下,尽可能采用国产的元器件(例如采用常用的 1N4007,1N4148,PI 公司的 Ti nySwi tch-III系列,电容采用国产的 BHA, Jwco)。对于批量生产,能有效降低成本, 使 LED 照明更容易走进人民生活。

2 系统组成:


系统框图如图示



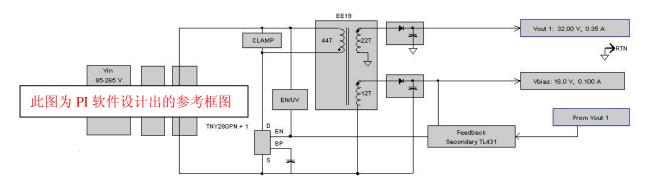

用了四个 1N4007 作为全波整流,而后经过π型滤波器整流,采用了 PI 公司的 TinySwich-III系列中功率容量最大的 TNY280 作为开关控制 IC,采用 EE19 磁芯实现初次级 隔离,采用双路输出实现运放的独立供电,采用运放和电压比较器作为反馈控制以实现高精 度恒流控制。采用低导通压降的肖特基整流管 ER303 减少二极管发热,滤波电容采用 ESR 可接受的普通电解电容降低电容温升。

2 硬件电路的设计

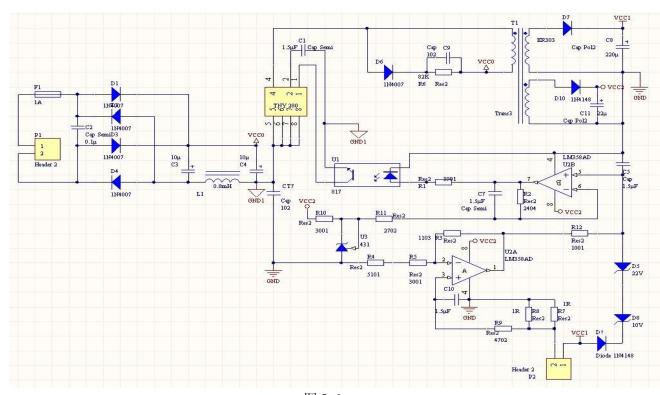

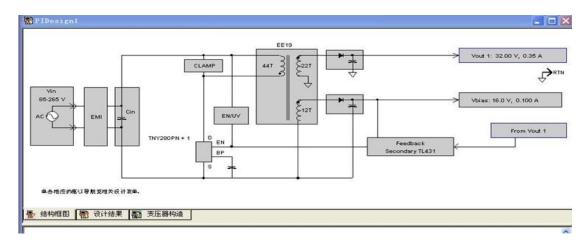
2.1 电路设计



用 PI 公司的软件 PI Expert 7 设计出电路框图如图 2.2。该软件设计出的原理图基本都采用比较极限的参数。因此修改了高频变压器从 EE19 改为 EE20/20/5(磁芯气隙改小)。



开关 IC 也从 TNY275 改为 TNY280。目的是使得整个电路发热量减少,更加稳定,以适应各种恶劣的工作环境。



改为仅采用一个 0.1 μ 的 X 电容作为差模抑制,把单电容滤波改为 π 型滤波。此外改动 较大的是反馈回路,如果只采用 TL431 作为恒压控制,控制精度较低,且不好实现恒流控制; 假设采用三极管 S8550 加 TL431 作为恒流稳压控制,精度不够高,并且电流采样电阻一定要 取较大阻值,导致效率下降。因此本设计采用 SOP 封装的双运放 LM358,可实现高精度(变 化小于 2%)的恒流控制,稳妥的过压保护。电流取样电阻可改为小至 0.5 Ω (为减小体积, 用两个 1 Ω 电阻并联)的高精度(误差值为 1%)金属膜电阻。

先看运放 LM358 的 B 部分组成的电压比较器,连接比较器 B 反相端的外围电路,是可控 稳压管 TL431 组成的恒压源。TL431 的阳极和 ref 端连接在一起,此时阳极的电压约为 2.5V。因此电压比较器 B 反相端的电压接近于 2.5V。

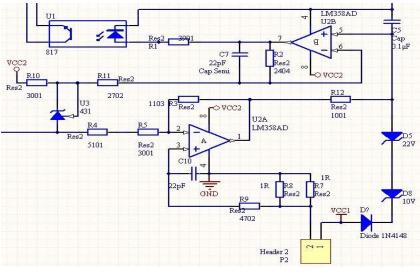


图 2.3



1、运放 358 的 A 部分:

通过 0.5Ω(两个 1Ω的并联,阻值应尽量减少,以提高效率)的金属膜高精度电阻串接接 到输出回路作为电流取样电阻,经 4702 电阻连接到运放 A 同相端进行加大。应该令运放 A 的输出电压(也就是电压比较器 B 同相端输入电压)在额定输出恒流(1W LED 灯珠的工作 点,350mA)时刚好等于电压比较器 B 的反相端电压,也就是 2.5V。

通过电压比较器 B(运放 358 的 B 部分)与稳压管的过压回馈进行电压比较。正常工作时,电压比较器同相端的电压围绕 2.5V 波动。

假设某种原因导致输出电流过大,则比较器 B 同相端电压高于反相端,电压比较器输出 高电平,光耦内部发光二极管导通,于是光耦的 C 脚将从 TNY280 的 EN/UV 脚引出较大电流, 导致 TNY280 内部 MOS 管的 PWM 方波占空比降低,使得输出电压回落,输出电流也就降低了, 就这样达到恒流的目的。

同样的,当某种原因导致输出电流降低,比较器反相端电平高于同相端电平,光耦 C 脚引出较小电流,导致 TNY280 内部 MOS 管的 PWM 方波占空比升高,使得输出电压回升,输 出电流也就增大了,达到恒流的目的。可见环路为负反馈控制,实现恒流。

2、过压保护主要由电压比较器 B 实现:

空载时,输出端电压 VCC1 不断上冲,达到两个稳压管的稳压值之和以后。稳压管导通, 微电流约为 0.04mA。该电流在同相端产生约 5V 的高电平,电压比较器 B 同相端比反相端电压要高,电压比较器输出高电平。通过光耦令 TNY280 的使能引脚 EN/UV 导出较大电流,控制 TNY280 的脉冲信号减少,所以输出将稳定在 40V 上下。不会一直上冲而导致炸机。

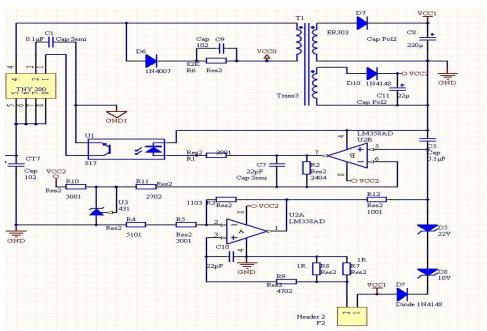




图 2.4

3 结论

随着 LED 芯片制造技术的发展,它的亮度会不断提高,价格也会不断下降,这将促使 LED 步入千家万户,成为本世纪的主导光源。在照明工程中推广和普及使用 LED,将为节约 我国宝贵的资源,保护我们脆弱的环境发挥出巨大的作用。可以预见,LED 照明将迅速成为 人类照明的主要方式。本世纪的夜空必将被 LED 灯照得通彻明亮。

参考文献

[1]《开关电源设计》第二版Abraham I. Pressman 著 王志
强 等译
[2]《电子技术基础》第四版康华光 著
[3]《电路》第四版
[4]《信号与系统考研教案》范世贵 王崇斌编著
[5]《EMC设计工程实务》马永健 编著
[6]《Altium designer 完全电路设计》 张义和
[7]《开关电源中的磁性元器件》赵修科 主编
[8]《大学物理之安培环路定理》百度文库
[9]《反激式变压器设计》侯本彪
[10]《电源反馈设计速成编》来自 电源网
[11]《德州仪器系统电源解决方案》TI 公司论坛
[12] 《SMT 工艺质量控制》

