## 高效率的 LED 照明电源设计

摘 要:从环保和节能考虑,LED 灯是解决照明灯的最佳方案。本文介绍了LED 照明灯驱动电源的设计。

关键词: LED 灯; 驱动电源; 发光效率

标准灯泡正在经历一场革命。出于保护能源和应对全 球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家开始禁止使 用低能效的白炽灯泡。各种新技术正纷纷被用于替换白炽灯 泡,其中紧凑型真空荧光灯(CFL)是主要替代方案。尽管这 种CFL灯的功耗仅为白炽灯的 20%, 但却含有有毒物质汞。相 比之下, LED 灯可以提供更高效和更环保的解决方案。

LED 最初的商业应用出现在上世纪七十年代,但因其 光输出极低,应用范围也仅限于指示灯和计算器显示屏等 领域。如今,能够产生白光的高功率 LED 在效率方面不 断得以提升,价格也在逐年下降,因此它已成为主流照明 应用值得考虑的选择之一。预计随着 LED 技术的发展, 到 2012 年其发光效率将达到 150 流明/瓦, 1000 流明的成 本将不足 5 美元 (资料来源: OIDA), 届时 LED 有望成 为室内照明的主要来源。

正是由于认识到使用 LED 来实现标准灯泡替换的目标 是完全可行的,也为了往减少住宅、办公场所、工厂和市 政建筑中照明能源消耗的道路上迈出非常重要的一步,美 国国会专门设立了一项 1,000 万美元的巨额大奖 , 用来奖励 第一家开发出 60 瓦白炽灯替换灯具 (在标准 A19 灯泡中使 用 LED)的公司或者个人。该奖项是"点亮明天照明奖" (Bright Tomorrow Lighting Prizes)的分项奖,而"点亮明天照 明奖"正是最近刚成为美国正式法律的《能源独立和安全法 案》的组成部分。该奖项一旦落定,美国政府采购办公室就 必须采购此类 LED 灯泡并在所有政府办公场所中使用。

不过,要想摘取该奖项,设计必须达到以下条件:灯 泡必须能够产生 900 流明的光: 功耗低于 10 瓦(发光效 率大于 90 流明/瓦);相对色温(CCT)必须介于 2750K 至 3000K 之间;预期工作寿命要达到 25,000 小时以上,

且流明维持率为 70%; 灯泡必须能批量生产和大量销售。

因此,有意角逐此奖项的设计工程师所面临的主要问 题是,设计出的电源必须能高效率地驱动 LED,使之达到 所需的亮度,而且在满足 EMC 法规要求的同时, 电路板 的体积要足够小,以便装入普通灯具。由于必须在 LED 技术、设计和实现方面取得重大突破,所以无论谁成为 1000 万大奖的最终得主,都将当之无愧。LED 目前所达 到的最高发光效率大约为 75 流明/瓦,但 LED 制造商正在 取得很大进展,一旦 LED 的发光效率达到 100 流明/瓦的 水平, LED 灯将能实现 90 流明/瓦的目标。然而, 这仍要 使用能效为90%、非常紧凑的电源。

Power Integrations 公司现在可以设计出能够装入灯泡 外壳的电源方案,其能效超过90%,成本低且适合大量生 产。本文讨论的一款基于 Power Integrations 公司的 LNK306PN 的 10W 电源设计简单、成本低,不仅其工作效率高达 91% 以上,能提供恒定的 LED 电流,而且能满足 EMI 要求。

高效电源是成功开发白炽灯替换方案的必要因素,但 首先会面临散热问题。例如,效率为70%的电源会将30% 的电能转换为热能,除非将热量散发出去,否则灯泡温度 的陆续上升将会大幅降低 LED 和电源的使用寿命。更重要 的是,使用高效电源是尽量减少所谓的"照明总成本"的 一个基本要求。照明总成本包括灯泡(以及更换灯泡)的 初始成本和消耗电能的成本构成。如果 LED 灯制造商希望 在 LED 灯市场上占取一定份额,他们就必须证明其 LED 灯与同类产品相比具有较低的总体成本。如图 1 所示,即 使 LED 的电源效率提高 1%, 节能效果也非常明显。

如果电源效率提高 1%, 10W LED 灯(相当于 60W 白 炽灯)将节省 0.42 美元的电费。因此,如果电源效率提

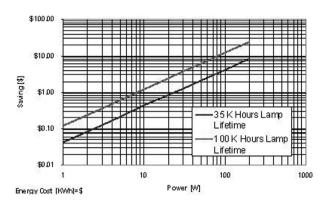


图1: LED 的电源效率即使提高 1%, 也会带来非常明显的节能效果。

高 10%,则一个 1,000 流明 LED 灯在其工作寿命期间所节 省的总成本将抵消其初始成本,这样 LED 灯的"照明总 成本"就会低于白炽灯的"照明总成本"。

下文描述的电源设计采用了最少的元件数量,但在所 有工作条件下的效率均超过90%。优化电效率的简单方法是 尽量提高电压和降低电流。为实现这个目标,需要串联连接 LED, 并使用 70V/135mA 的降压式电源(图2)。此设计大

2 VR1 1N5259B 休 J2 CON2 R5 1ΜΩ VR2 1N5258B 35V R2 33nF 100V 0.125W D2 1N4007 D1 UŽĀ 1N4007 47µF R3 C2 1001 LTV817A CON3 22uF 0.125W BYV26B \*\*\*\* C1 100nF 0.5W L1 N L2 1N4007 LNK305PN 275V AC 5mH FF19 D3 S D r FB R1 U2B LTV817A 33k Ω 0.125W СЗ 100nF 50V

图2:驱动 LED 阵列的 70V、9W 恒流降压式转换器电路图

约需要 20 个 LED。不过,如果使用大量的低电流 LED 而不 是少量的高电流器件,将改善光在所有方向上的传播效果, 并使任何一个 LED 的功率消耗保持在较低的可控水平,从而 降低灯的温升,以延长灯的使用寿命并提高发光效率。

该 电 源 设 计 在 低 压 侧 降 压 式 配 置 中 采 用 了 一 个 LinkSwitch-TN 器件,可以在90~132V的AC输入电压下 提供 130mA 恒定电流和 70V 直流输出电压。(这个电源 非常适合驱动必须采用恒流而不是恒压驱动的 LED。)

在这个电源设计中,在输入端进行滤波可减少传导

EMI,全波整流器将在 C2 上生成直流电压。负载 J2、 电感 L2 和开关控制器 U1 串联连接在一起。LinkSwitch-TN 器件(U1)在单片 IC 上集成了一个 700V 的功率 MOSFET、振荡器、简单的开/关控制电路、高压开关电流 源、频率抖动电路、逐周期限流器以及热关断电路。

通过 LinkSwitch-TN 的开关控制电路可以保持输出稳 压,从而可以根据电压变化和负载状况对开关周期进行使 能和禁止(跳过)。在正常工作期间,如果从光耦合器 U2 的晶体管馈入反馈(FB)引脚的电流超过 49 μ A,则 将跳过整个开关周期。每个导通周期开始时 FB 引脚进行 采样,以确定是否要跳过该周期。

在 U1 导通期间, 电流流经电容 C4、负载(70V LED 串)以及电感 L2。除了向负载提供一部分能量外,该电 流还使 L2 储存一定能量。在 U1 关断期间, L2 的极性反 向,以试图维持电流。反向极性为续流二极管 D5 提供前 向偏置,以保持电流流动并持续为 C4 和负载提供能量。 电阻R4被用作电流检测元件, R4上的电压还会出现在 R3 和光耦二极管 U2A 之间,以便为 U1 提供电流控制反馈。

> 该电源不仅能满足 EN55022B 对传导 EMI 的限制 (EMI 裕量大于 10dB µ V ) , 还可以在整个工作电压范 围内达到 90% 以上的效率(图3)。 220V 输入电压电源也具有类似性能。

> 随着未来 LED 效率的提高,这个 电源设计允许设计工程师实现用来替 换白炽灯、输入功率仅为 10W 而能为 LED 提供 9W 功率的 LED 灯具。一旦 输出效率为 100 流明/瓦的 LED 实现量 产,美国国会的此项大奖垂手可得。

> > (供稿: Power Integrations公司)

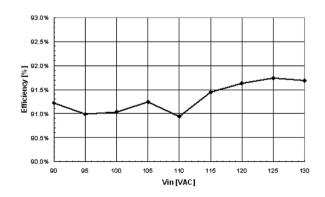


图3:效率随输入电压的变化曲线。