

IGBT在电磁炉应用研究

Appliance Research of IGBT in Induction Cookers

吴伟宾 珠海格力电器股份有限公司家电技术研究院（广东 珠海519070）

摘要：本文先介绍IGBT在电磁炉的应用，分析电磁炉的各种控制电路，根据IGBT在电磁炉最普遍的应用方式，分析IGBT可能会出现故障的原因，提出IGBT在电磁炉应用过程中应注意的事项，提高IGBT的可靠性，从而达到提高电磁炉的安全可靠性的目的。

关键词：电磁炉；控制电路；IGBT；IGBT故障；安全可靠

DOI: 10.3969/j.issn.1005-5517.2012.1.012

引言

电磁炉作为清洁卫生、高效节能、使用方便的厨房电器，已走进中国的千家万户，为中国老百姓带来生活上的方便，提高老百姓生活素质。

针对电磁炉普及范围的不断加大，电磁炉的市场份额也在不断的加大，相关电磁炉的质量也出现了参差不齐的情况。

电磁炉控制线圈产生高速交变磁场，高速交变磁场作用于锅具产生涡电流，电流的焦耳热就可以加热食物，这种加热方式由于减少了中间过程的热传导，从而具备相当高的热效率。电磁炉的控制高速交变磁场的产生，主要通过电磁炉的功率开关器件IGBT来实现，IGBT的性能及控制方式对电磁炉的质量起到尤为关键的作用。实际使用过程中，电磁炉出现故障，IGBT击穿短路占了很大一部份比重。IGBT什么情况下会出现击穿呢？

如何提高IGBT的可靠性及安全性？成

为电磁炉开发过程中急需解决一个问题。
EPEW 電子產品世界 .com.cn

主要内容

IGBT参数

IGBT属于三端器件，具有栅极G、集电极C及发射极E，结合了GTR和GTO的优点，具备开关速度快，通流能力强，输出阻抗高，热稳定性好，驱动功率小，驱动电路简单等优点。成为中小功率电力电子设备主导器件。IGBT的主要参数：最大集射极间电压，最大集电极电流，最大集电

极功耗。

IGBT的驱动电路

IGBT可采用以下几种驱动方式：分立元件驱动方式（互补三极管直接驱动），变压器隔离驱动方式，专用驱动芯片方式等。

分立元件驱动方式，用互补三极管组成驱动电路，一般用于不用隔离、且IGBT的集电极电流不用过大的电路中。如需达到隔离效果，可在前端增加光耦进行隔离，此驱动方式电路简单、成本低，但容易出现IGBT导通与关断过程中出现较大振荡的情形，可靠性较低。

变压器隔离驱动方式，采用一个变压器达到芯片输出与驱动信号的良好隔离，此方式可以很好地达到隔离的效果，可以有效地避免IGBT高频大电流对芯片的干扰，但由于变压器的存在，属于感性元件，信号的同步性

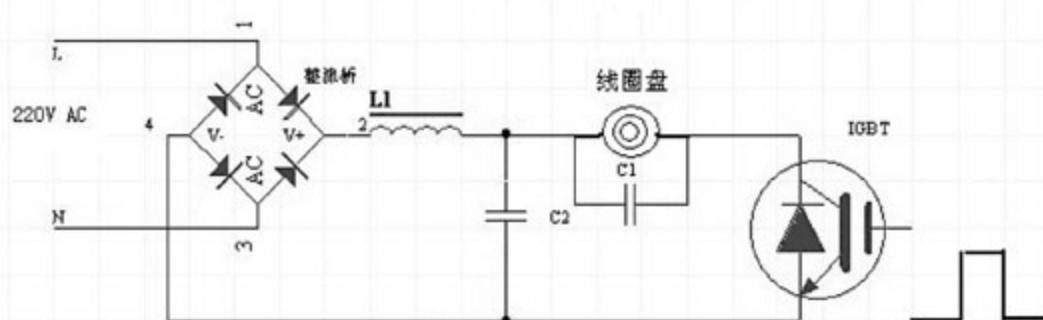


图1 单管控制电路



不是很好。

专门驱动芯片驱动方式，采用专用芯片驱动IGBT，由于驱动芯片电流驱动能力大，关断速度快，在IGBT导通与关断过程中振荡较小，可靠性较高，驱动芯片一般不带隔离功能，如需达到隔离的效果，需要增加光耦或者采用带隔离功能的驱动芯片。

IGBT在电磁炉的应用

电磁炉运行需要产生高速交变的磁场，主要通过IGBT控制线盘的充放电来实现，同时由于电磁炉的线盘属于电感器件，一般应用于电磁炉IGBT内部都集成了一个阻尼二极管用于续流作用，如内部未集成阻尼二极管则需外接阻尼二极管，针对IGBT对线盘的控制将电磁炉的控制方式分为：单管电路、半桥电路、全桥电路几种方式，其原理如图1、图2、图3所示。

单管控制电路

线盘与电容组成LC并联谐振，其控制方式按照如下方式进行工作：IGBT导通时，电流通过电感L1向线圈盘充电，线圈盘电流增加。当IGBT截止时，线圈盘电流向电容C1充电，线圈盘电流逐渐减少，C1电压逐渐增加，当线圈盘电流减少至0时，C1两端电压达到最大。接着C1向线圈盘放电，线圈盘电流从0开始反向增大，

直至C1放电完毕，接着，由于IGBT阻尼二极管的存在，线圈盘向C2充电，从而完成一个震荡周期。从而通过控制IGBT的通断，达到产生一个持续震荡电流，从而达到加热的目的。

半桥控制电路

线盘与电容组成LC串联谐振，首先上桥IGBT导通，下桥IGBT截止时，电源对线盘进行充电，接下来上下桥IGBT同时截止，线盘继续对电容进行充电，电流逐渐变小，直至电流为零，电容两端电压达到最大。接下来下桥IGBT导通，上桥IGBT截止，电容对线盘进行放电。接下来上下桥IGBT同时截止，线盘对上桥电容进行充电，电容下端电压下降。从而完成一个振荡过程。该电路IGBT驱动需有满足要求死区控制，防止上下桥同时导通，出现短路现象。在线盘充电过程中，线盘两端的电压由于串联电容的存在，逐渐减小，电流值上升幅度逐渐减小。

全桥控制电路

线盘不单独串联或并联电容，而是通过IGBT及内部的阻尼二极管与电源电容形成充放电的过程，其振荡过程如下：首先其中一对角IGBT V1、V3同时导通，另一对角IGBT V2、V4同时截止，电源对线盘进行充电，

电感两端电压不变，电流逐渐增大，接下来4个IGBT同时截止时，线盘通过阻尼二极管反向对电源电容进行充电，接下来其中一对角IGBT V2、V4同时导通，另一对角IGBT V1、V3同时截止，线盘进行放电，接下来4个IGBT同时截止。以上循环进行，完成一个振荡过程。该电路IGBT驱动需要满足要求的死区控制，防止同一位置上下桥同时导通，出现短路现象。在线盘充电过程中，线盘两端的电压为电源电压。电流理论上可达到无限大。

各种控制方式的优缺点分析

单管控制电路只使用一个IGBT，成本低，但LC为并联谐振，在线盘放电过程中会对电容进行充电，从而使IGBT反压高，功率受到一定的限制，一般最大功率都在3000W以下，同时需判断IGBT的集电极电压是否已在零点或以下，如不在零点或以下，由于电容的存在，此时IGBT导通将会产生很大冲击电流，从而使IGBT容易出现击穿情形，使其外围电路较复杂。

半桥控制电路，使用到两个IGBT，成本偏中，IGBT反压低，可以满足大功率的开发要求，外围电路较简单，LC属于串联谐振，由于电容的存在，线盘两端的电压在充电过程中

处于下降过程，最大电流出现在充电过程中电容电压等于电源电压，功率提升受到一定的限制，但相对单管，功率还是有较大的提高，其最大功率可达到几万W。

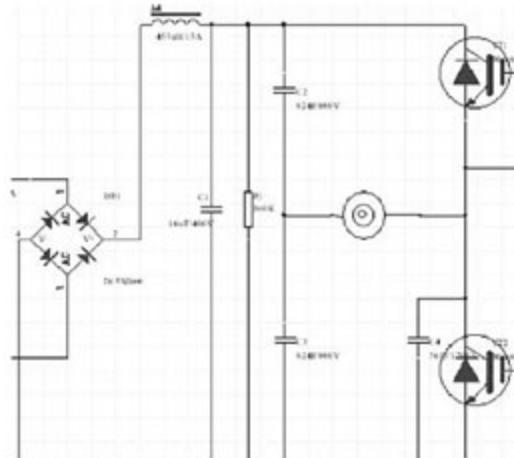


图2 半桥控制电路

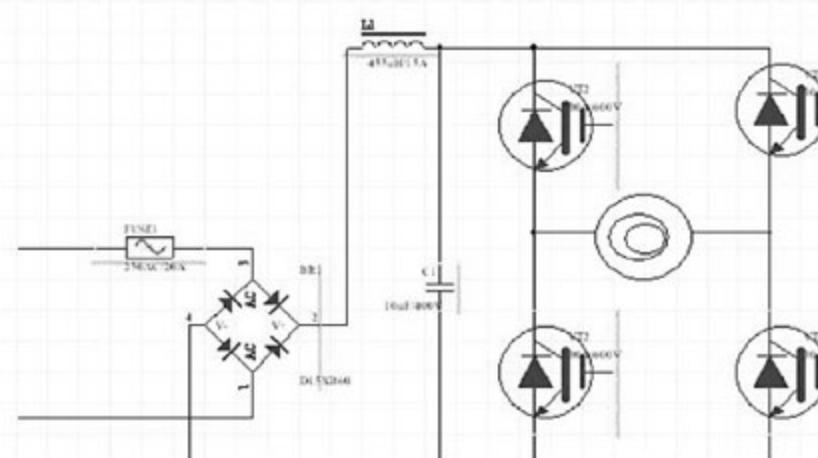


图3 全桥控制电路

全桥控制电路，用到4个IGBT，成本最高，IGBT反压低，外围电路简单，由于线圈在充电过程中，两端电压基本上等于电源电压，故理论上，电流可达到无限大，在所有三种电路中，全桥电路可达到最大功率要求，一般最大功率可达几十W。由于在充电过程中电流可达到很大，一般需要增加限流电路以避免驱动异常而使电流过大，出现IGBT击穿的情况。

IGBT在单管电磁炉应用的故障分析

由于目前大部分家用电磁炉对功率要求不是很高，为节约成本，大部分采用的为单管控制方式，由于单管电路本身存在的一些缺陷，同时由于电路的复杂性，使其控制器存在一定的不可靠性，其最大的故障出现在IGBT工作期间，由于控制电路本身的局限性及控制精度，可能存在IGBT出现击穿的情形，其击穿原因可分为以下几种情形：

IGBT热毁坏

当IGBT温度超过100度，IGBT的集电极耐电流能力急剧下降，当其温度达到200度左右时，IGBT将会出现热击穿，故IGBT必须散热充分，以防止温升过高。

IGBT阻尼二极管电压击穿

在IGBT截止，线圈向电容C1充电时，C1电压将不断上升，当线圈电流减少到0时，C1的电压将达到最大，此时加在IGBT阻尼二极管的电压也达到最大，正常条件下，单管最大功率2000W左右时，反向电压可达到1000V左右，当线圈电感波动或者电源出现波动的情况下，反向电压可能更大，所以IGBT的阻尼二极管耐压

能力需达到1200V以上。

IGBT电流击穿

IGBT在过电流工作的情况下，很容易出现击穿情况。而根据电磁炉的控制方式进行分析，IGBT出现过电流存在以下几种情况：

上电开机IGBT导通瞬间，由于电容C1两端电压不能出现突变，故在IGBT导通时，会产生一个很大的电流通过C1至IGBT，此电流可达到100A左右，此电流如果持续时间长，将使IGBT出现瞬间电流击穿。

电磁炉的满功率运行的电流值，此电流值将决定IGBT额定电流值的选择，当IGBT的电流值接近电磁炉的最大功率运行电流，长期在此种情况下工作，IGBT的温升较大，将影响IGBT的使用寿命。

EPEW.com.cn 移锅、颠锅出现异常电流，由于电磁炉锅具的不同，使用过程中会出现移锅、颠锅的情形，在移锅、颠锅过程中，由于负载出现变化，如此时电磁炉判断不及时，将会出现在锅具移动过程中会有异常大电流的出现。

同步电路检测出现误差，目前单管控制的电磁炉都需要有一同步电路来检测IGBT集电极的电压是否为零，只有当其电压接近为零或少于零的情况下，才能导通IGBT，否则将会出现IGBT集电极与发射极存在压差而导致IGBT导通时通过电容产生大电流，从而导致IGBT出现电流击穿。

解决措施

针对IGBT出现热击穿现象，IGBT必须散热充分，保证正常温升范围。

针对单管控制电磁炉存在反压较高的情况，设计阶段必须保证反压控制在IGBT最大反压内，一般需要增加

过压保护电路进行控制。

由于IGBT在各种情况下都不能超过其集电极电流，一般也需要增加限流电路以避免异常电流的出现。

为避免在IGBT刚开始导通时，由于电容C1两端电压不能突变，而产生的大电流，一般C1的容量不能太大，太大会增大IGBT刚开始导通时的冲击电流，但C1又不能选择太小，太小的话，在线圈放电期间，IGBT反压会增大。该电容的选型需根据实际情况进行综合考量。

针对移锅、颠锅可能会出现异常大电流，一方面可通过增加限流电路来限制，另一方面得加强软件设计过程中电流检测、处理的快速性。

同步电路需采用高精度器件，器件需保证高可靠性，零点检测需准确，确保IGBT导通时，集电极电压接近零或小于零。

IGBT选型需保证足够的余量，如集电极电流、阻尼二极管的反压等各个方面需保证足够的设计余量。以保证器件的可靠运行。

结束语

本文通过分析IGBT在电磁炉中的应用，针对最常用的应用方式，分析可能出现的各种情况，提出了有效的解决办法，通过各种情况综合考量，可以有效地降低IGBT的故障率，提高电磁炉的可靠性。■

参考文献：

- [1] 王兆安,黄俊主编.电力电子技术[M].北京:机械工业出版社
- [2] 童诗白,华成英主编.模拟电子技术基础(3版)[M].北京:高等教育出版社,2000-07
- [3] 康华光主编.电子技术基础数字部分(4版)[M].北京:高等教育出版社,2001
- [4] 卫三民,李发海.一种大功率IGBT实用驱动及保护电路[J].清华大学学报(自然科学版),2001,41(9)
- [5] 王绍华.电磁炉IGBT管损坏的十大原因[J].无线电,2008,(12):84-85